



# Week 3 Review

# Question #1

- a) How do you write the number 78 as an 8-bit binary number?

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

- b) What is the two's complement of 01101101?

10010011

- c) What is the sum of 01101101 and 01101101?

11011010

← Note what's happening here!

## Question #2

- What groupings are in the K-map on the right?



	$\bar{C} \cdot \bar{D}$	$C \cdot \bar{D}$	$C \cdot D$	$\bar{C} \cdot D$
$\bar{A} \cdot \bar{B}$	1	1	X	1
$A \cdot \bar{B}$	X	0	X	1
$A \cdot B$	1	X	X	1
$\bar{A} \cdot B$	1	X	0	X

- What logic equations do these groupings represent?

$$\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{C}$$

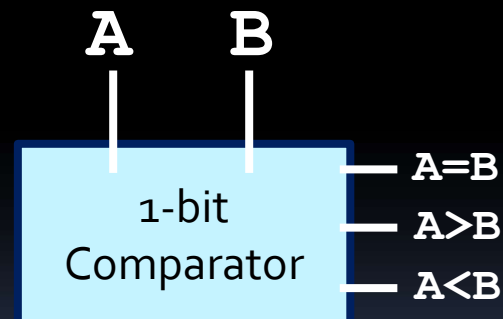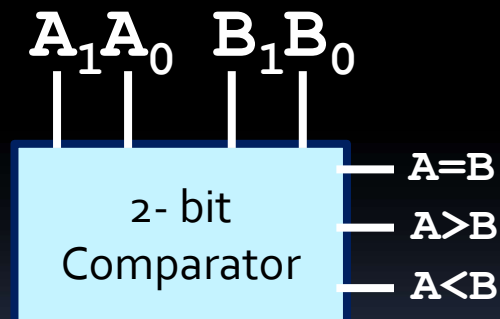
## Question #3

- How would you implement the  $A > B$  output of the 2-bit comparator below out of 1-bit comparators and a minimal number of gates?


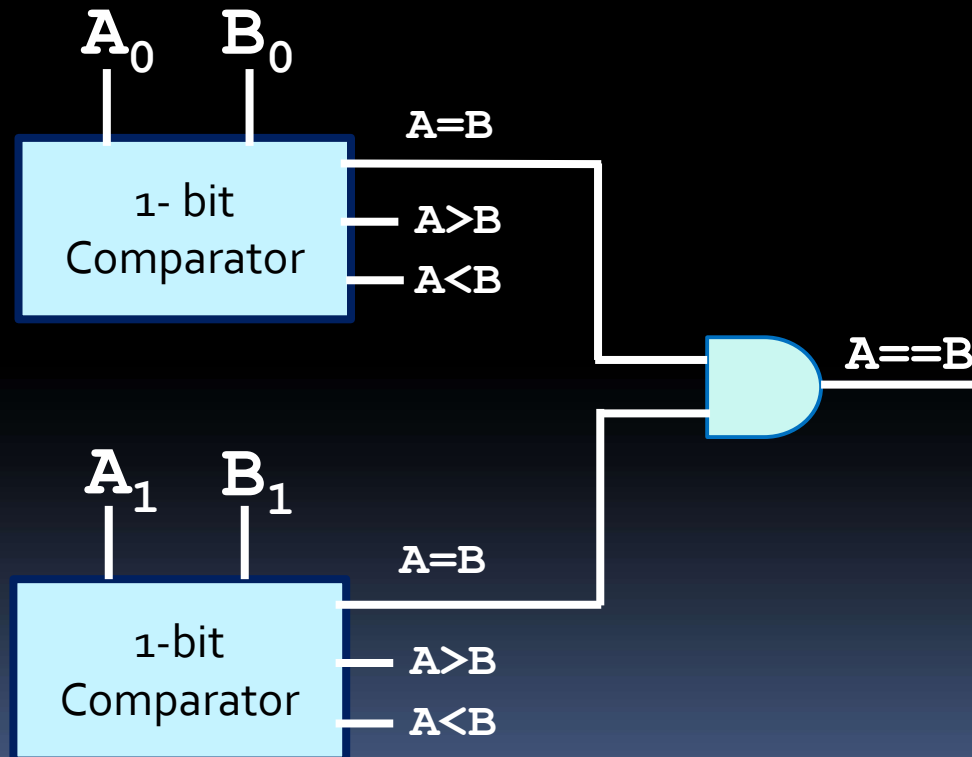
## Question #3

- Consider the implementation of the  $A=B$  signal:



## Question #3

- The  $A > B$  signal follows the same idea:

